

# Simulationsgestützter Entwurf eines 48 V/ 12,5 kVA Wechselrichters für Mild-Hybrid Fahrzeuge

Konstantin Siebke

## 48 V Bordnetze für Mild-Hybrid Fahrzeuge

#### Vorteile:

- Aufwändiger Berührschutz erst ab 60 V
- Geringerer technischer Aufwand
- Kosteneinsparung

#### Herausforderungen:

- Handhabung der hohen Ströme (bei 10 kW, ca. 200 A)
- Optimale Ausnutzung der Spannung für E-Maschine


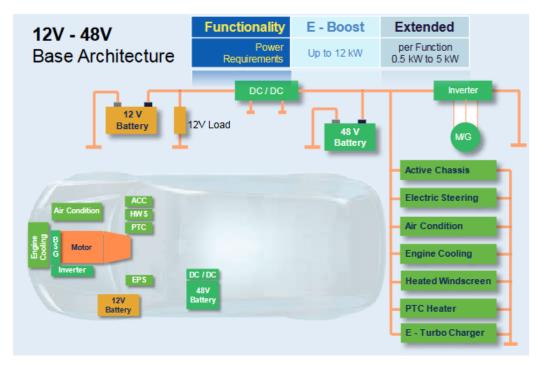


Abbildung 1: Struktur eines 48 V Bordnetzes [1]

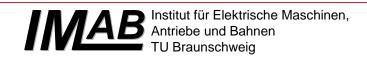



## **Gliederung**


#### **Elektrische Simulationen:**

- Verlustleistungsberechnung
- Auswahl der Leistungshalbleiter (Art und Anzahl)


#### Thermische Simulationen:

- Auslegung und Entwurf des Kühlkörpers
- Bewertung der Kühlkonzepte


## Zusammenfassung

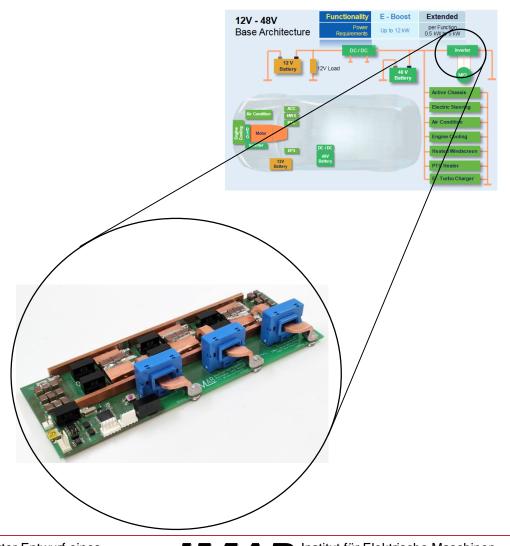



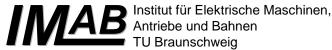

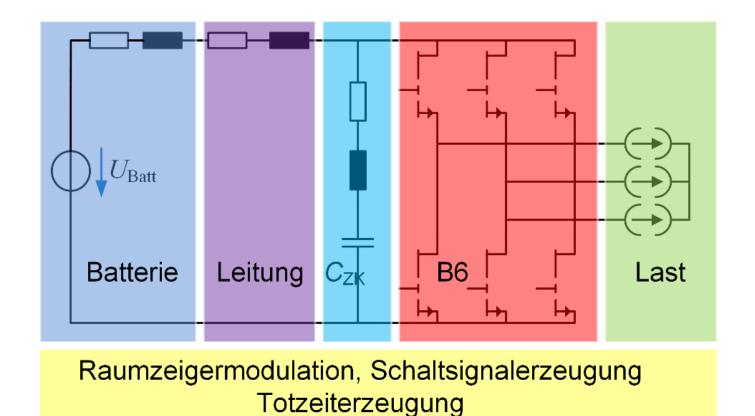
#### Simulationsmodell des Wechselrichters



Simulation mit ANSYS Simplorer



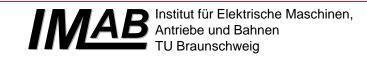

## **Untersuchte Leistungshalbleiter**

#### Silizium (Si)

MOSFET 1: Infineon OptiMos<sup>TM</sup> IPB015N10N5, 100 V, 300 A, 1,5 m $\Omega$ 

MOSFET 2: Infineon OptiMos<sup>TM</sup> IPB017N10N5, 100 V, 180 A, 1,7 m $\Omega$ 



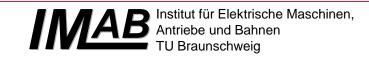
#### Galliumnitrid (GaN)

HEMT (High Electron Mobility Transistor): GaN-Systems GS61008T, 100 V, 90 A,  $7~\text{m}\Omega$ 









## Modellbildung der Leistungshalbleiter

Verluste des Wechselrichters

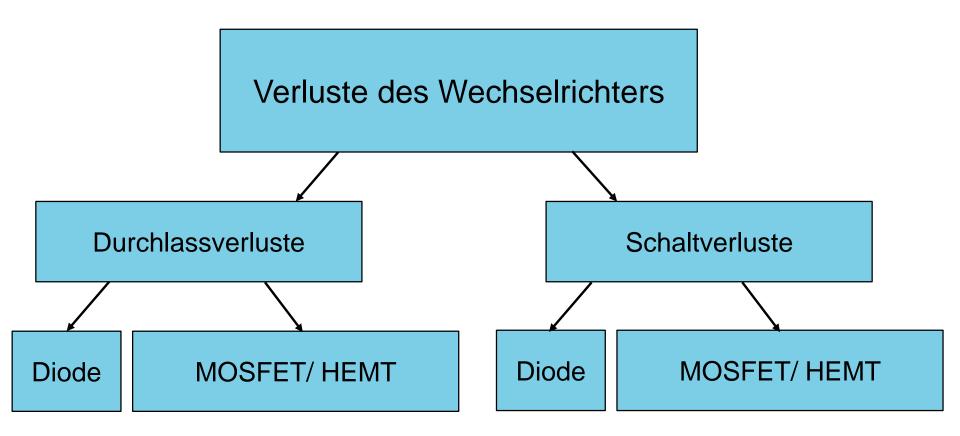



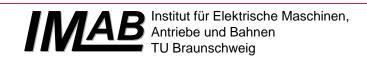

## Modellbildung der Leistungshalbleiter

#### Durchlassverluste

## Simulation der Durchlassverluste durch statische Modelle der Leistungshalbleiter:

- Ersetzen des MOSFETs/ HEMTs durch Widerstand R<sub>DS(on)</sub> und Schalter
- Vereinfachung der Diode durch Forwardspannung V<sub>F</sub> und Forwardwiderstand R<sub>F</sub>

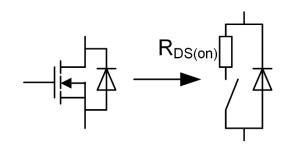


Abbildung 2: Statisches Simulationsmodell des Leistungshalbleiters

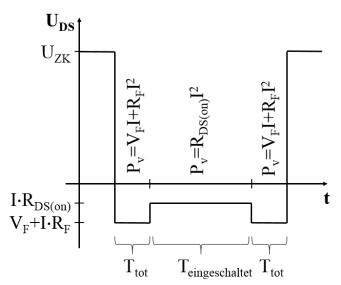


Abbildung 3: Durchlassverluste während der Rückwärtsleitung des MOSFETs


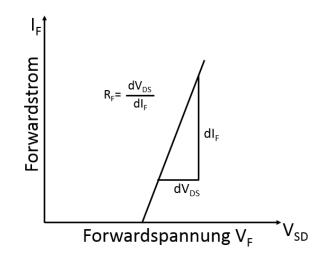


Abbildung 4: Vereinfachte Diodenkennlinie

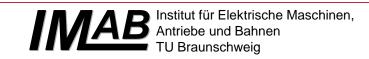



## Modellbildung der Leistungshalbleiter Schaltverluste

#### Simulation der Schaltverluste ist durch statische Modelle der Leistungshalbleiter nicht möglich

#### →Abhilfe:

- Analytische Berechnung der Schaltverluste
- Modellierung der Schaltverluste durch Berechnungsvorschrift im Simulationsmodell

$$E_{on/off} = E_{on/off}(U_N, I_N) \frac{I_{DS}}{I_N} \frac{U_{DS}}{U_N}$$

Mit  $E_{on/off}(U_N, I_N)$  Schaltenergie bei  $U_N$  und  $I_N$ , Datenblattangabe


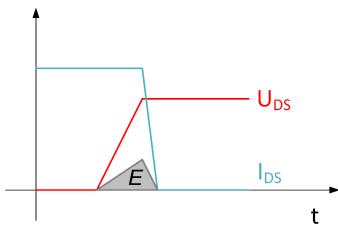


Abbildung 5: Idealisierter Ausschaltvorgang

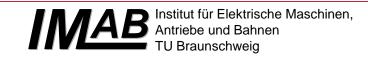




## Simulation der Halbleiterverluste

Leistungshalbleiter		Verlustleistung/ Parallelschaltung
Si MOSFET 1	<b>*</b>	48 W
Si MOSFET 2	<b>\$</b> \$	61 W
Si MOSFET 2, 2 parallel	\$\frac{1}{2}	32 W
GaN HEMT 2 parallel		207 W
GaN HEMT 3 parallel		140 W
GaN HEMT 4 parallel		105 W
GaN HEMT 5 parallel		85 W



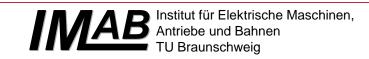

## **Gliederung**

#### **Elektrische Simulationen:**

- Verlustleistungsberechnung
- Auswahl der Leistungshalbleiter (Art und Anzahl)

#### Thermische Simulationen:

- Auslegung und Entwurf des Kühlkörpers
- Bewertung der Kühlkonzepte


### Zusammenfassung






#### Thermische Simulation des Wechselrichters
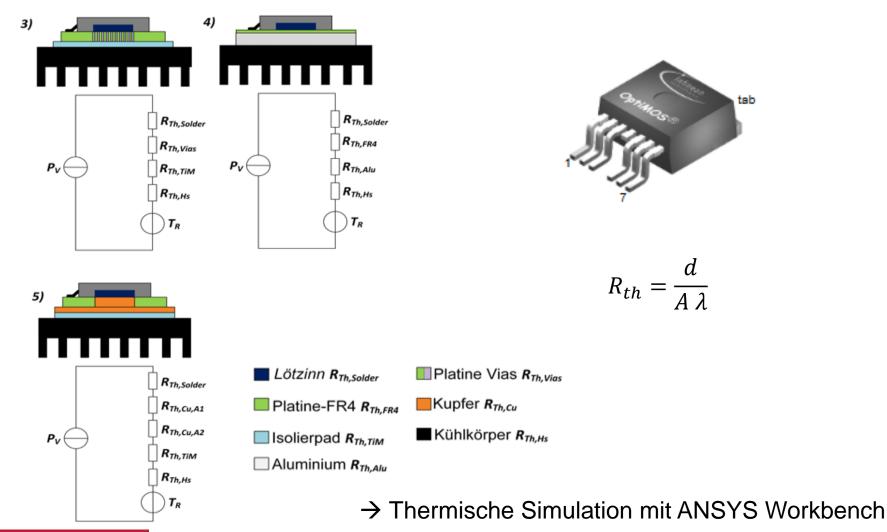
## Entwärmungsmöglichkeiten für Si-Leistungshalbleiter






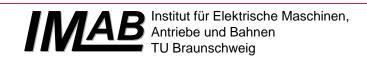


#### Thermische Simulation des Wechselrichters
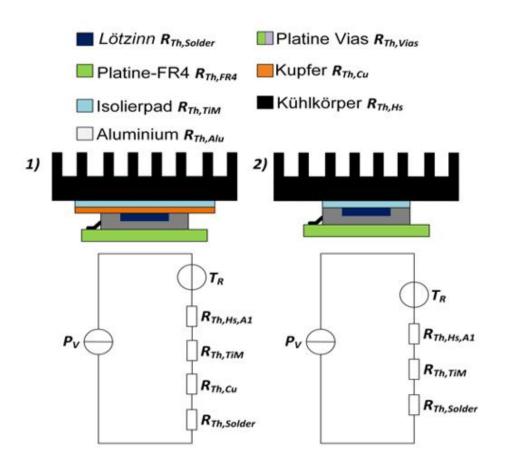
## Entwärmungsmöglichkeiten für GaN-Leistungshalbleiter





$$R_{th} = \frac{d}{A \lambda}$$

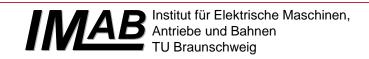

## Thermische Simulation des Wechselrichters Temperaturverteilung Si


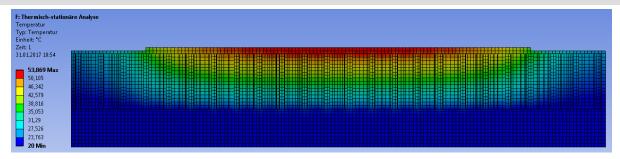


Abbildung 8: Temperaturverteilung Si, thermische Vias

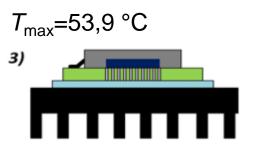



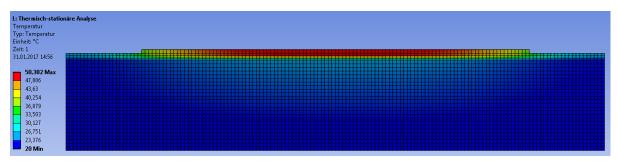


Abbildung 9: Temperaturverteilung Si, Aluminiumplatine

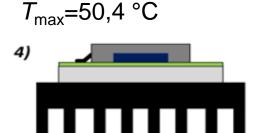

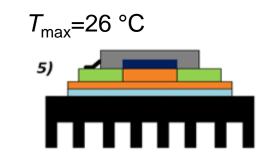


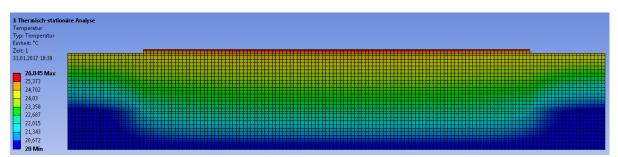


Abbildung 10: Temperaturverteilung Si, Kupferfüllung

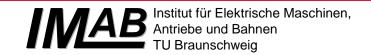



## Thermische Simulation des Wechselrichters Temperaturverteilung GaN

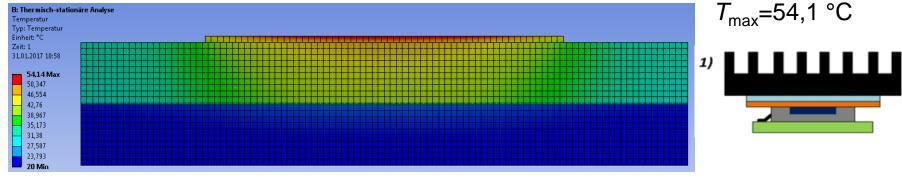


Abbildung 6: Temperaturverteilung GaN mit Wärmeverteiler


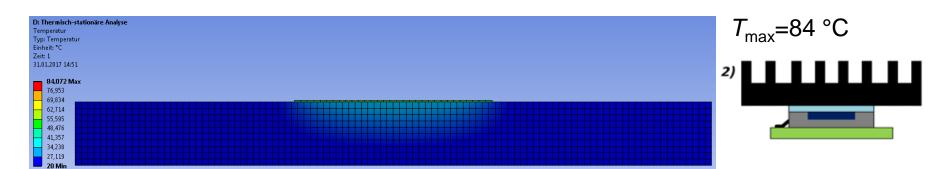


Abbildung 7: Temperaturverteilung GaN ohne Wärmeverteiler

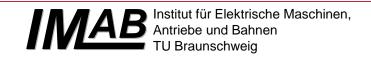



#### Thermische Simulationen des Wechselrichters

## Vergleich Berechnung-Simulation

Konfiguration	Berechnung	Simulation
1) GaN mit Wärmeverteiler	40,2 °C	54,1 °C
2) GaN ohne Wärmeverteiler	73,8 °C	84 °C
3) Si mit Vias	24,5 °C	53,9 °C
4) Si mit Aluminiumplatine	35,2 °C	50,4 °C
5) Si mit Kupferfüllung im PCB	24,8 °C	26 °C

→ Erhöhung der thermischen Widerstände durch ungleichmäßige laterale Ausbreitung des Wärmestroms in der Simulation








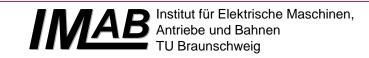
## Zusammenfassung

- Auslegung eines 48 V/ 12,5 kVA Wechselrichters
- Bestimmung der Verlustleistung mit ANSYS Simplorer
- Verwendung von statischen Halbleitermodellen und Berechnungsmodelle für Schaltverluste
  - → 2 parallele Si-MOSFETs (180 A)
- Untersuchung der Entwärmungsmöglichkeiten mit ANSYS Workbench
- Vergleich mit 1d-Berechnung





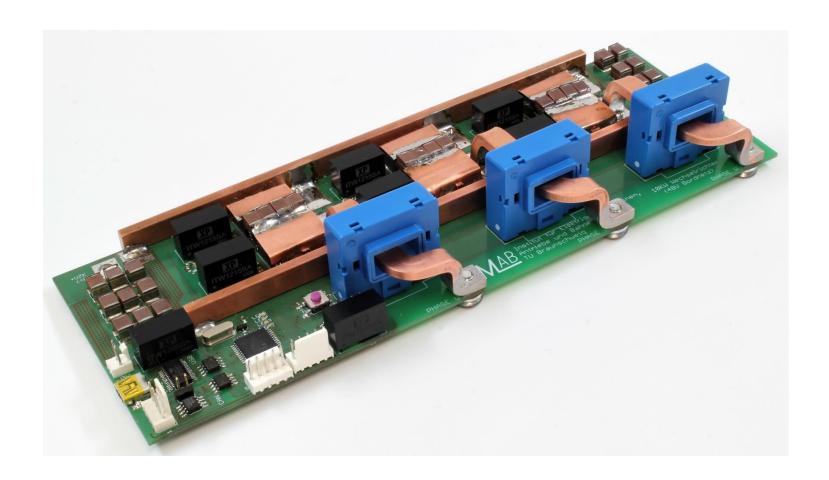
#### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





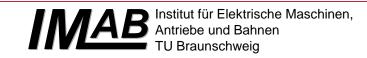


#### Literatur
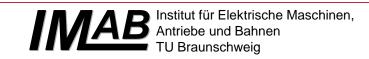
#### Literatur

- [1] J. Bilo, H.-G. Burghoff, 48-V-Bordnetz Schlüsseltechnologie auf dem Weg der Elektromobilität. Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Frankfurt a. M., Dez 2015.
- [2] G. Tareilus. *Der Auxiliary Resonant Commutated Pole Inverter im Umfeld schaltverlustreduzierter IGBT-Pulswechselrichter* Dissertation, TU-Braunschweig, 2002.
- [3] C. Faraji-Tajrishi. Entwurf und Aufbau eines 10 kW Wechselrichters mit 48V Bordnetz für Hybridfahrzeuge, Masterarbeit, TU-Braunschweig, 2017
- [4] K. Siebke, T. Schobre, N. Langmaack, R. Mallwitz, GaN based DC-DC Power Conversion-Experiences from Earth to Space, ESA/ECSAT, 8th Wide Bandgap Semiconductor and Components Workshop, Harwell, UK, 2016






## Zwischenkreiskapazität

- Ermittlung des Worst Case Betriebspunktes
- Bestimmung der Spannungswelligkeit am Zwischenkreiskondensator
- Skalierung der Zwischenkreiskapazität
- Reduzierung der Spannungswelligkeit auf Vorgabe, z. B. 1 % der Zwischenkreisspannung

Exemplarisch für 0,5 V Spannungswelligkeit, 2,5 m Zuleitung (2,5 µH)

 $\rightarrow$  600  $\mu$ F

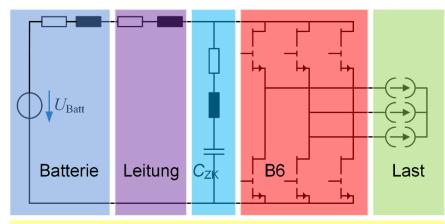

Raumzeigermodulation, Schaltsignalerzeugung
Totzeiterzeugung



